 


### Trabajo Práctico Especial

En esta práctica estudiaremos el siguiente procesador:



Donde:

- **Memoria de instrucciones (ROM):** almacena el programa instrucción por instrucción
- **Contador de programa (PC):** dirección de instrucción a ejecutar
- **Registro de instrucción (IR):** almacena la instrucción actual a ejecutar
- **Unidad de decodificación (Decode):** determina las señales de control que deben activarse para ejecutar la instrucción.
- **Banco de registros (Regs):** compuesto por 16 registros de 8 bits
- **Registro acumulador (Reg\_a):** permite almacenar temporalmente el operando B de la ALU
- **Unidad aritmético lógica (ALU)**
- **Registro de salida (Reg\_out)**

### Buses

Los buses de datos tienen un ancho de 8 bits, mientras que el de instrucción (IR) posee un ancho de 16 bits. En el esquema presentado se omiten las interconexiones de reloj y reset, para simplificar el diseño.

### **Instrucciones:**

El registro de instrucción (IR) contiene la instrucción a ejecutar en el ciclo actual de operación y se divide en los siguientes campos:

Código de instrucción	rd	rs
8 bits	4 bits	4 bits

Código de instrucción	immediate
8 bits	8 bits

El procesador debe soportar las siguientes instrucciones con sus correspondientes códigos de operación.

#### **IN rd**

Código de instrucción: 0x01

Descripción: Reg[rd] = IN

#### **OUT rs**

Código de instrucción: 0x02

Descripción: Reg\_out = Reg[rs]

#### **MOV rd, rs**

Código de instrucción: 0x03

Descripción: Reg[rd] = Reg[rs]

#### **LDA rs**

Código de instrucción: 0x04

Descripción: Reg\_A = Reg[rs]

#### **LDI immediate**

Código de instrucción: 0x05

Descripción: Reg\_A = immediate

#### **ADD rd, rs**

Código de instrucción: 0x10

Descripción: Reg[rd] = Reg[rs] + Reg\_A

#### **SUB rd, rs**

Código de instrucción: 0x11

Descripción: Reg[rd] = Reg[rs] - Reg\_A

#### **SHL rd, rs**

Código de instrucción: 0x20

Descripción: Reg[rd] = Reg[rs] << 1

#### **SHR rd, rs**

Código de instrucción: 0x21

Descripción: Reg[rd] = Reg[rs] >> 1

#### **AND rd, rs**

Código de instrucción: 0x12

Descripción: Reg[rd] = Reg[rs] and Reg\_A

#### **OR rd, rs**

Código de instrucción: 0x13

Descripción: Reg[rd] = Reg[rs] or Reg\_A

#### **XOR rd, rs**

Código de instrucción: 0x14

Descripción: Reg[rd] = Reg[rs] xor Reg\_A

## Unidad Aritmético Lógica (ALU)

La unidad aritmético lógica (ALU) opera con datos de 8 bits. Sus operaciones aritmético/lógicas básicas son suma, resta, and, or y xor. En el caso de introducir un código de operación (*op*) que no corresponda con los prefijados en la tabla, la señal de salida *S* se pondrá a 0.

El componente tiene como entradas a los operandos *a*[7..0], *b*[7..0] y el selector de operación *op*[2..0]. La salida es *s*[7..0].

Los códigos de operación se corresponderán con la siguiente tabla:

<i>op</i> [3..0]	Operación
000	<i>a</i>
010	<i>a + b</i>
011	<i>a – b</i>
100	<i>a and b</i>
101	<i>a or b</i>
110	<i>a xor b</i>

## Banco de registros

Este banco de registros se compone de 16 registros de 8 bits. Las entradas del circuito están formadas, por una señal de reloj (*clk*), una señal de puesta a cero o reset (*rst*), una dirección de lectura (*rs*), una dirección de escritura (*rd*), el dato a escribir (*in*) y una habilitación de escritura (*we*). La salida está formada por el valor leído (*out*). La lectura se realiza en forma asíncrona.

De esta manera el comportamiento del circuito es el siguiente:

### Lectura

$$out = Reg[rs]$$

### Escritura

En flanco ascendente de reloj, si *we* = 1

$$Reg[Rd] = in$$

## Realice

1. Complete la tabla e implemente la *Decode* (unidad de decodificación). Esta unidad permite la activación de las señales de control a partir del valor del código de instrucción almacenado en *IR*. Se recomienda realizar la minimización de las funciones.

Instrucción	<i>bus_sel</i>	<i>alu_op</i>	<i>reg_a_we</i>	<i>out_we</i>	<i>reg_we</i>
<i>IN</i> (0x01)	10	000	0	0	1
<i>OUT</i> (0x02)					
<i>MOV</i> (0x03)					
<i>LDA</i> (0x04)	00	000	1	0	0
<i>LDI</i> (0x05)					
<i>ADD</i> (0x10)					
<i>SUB</i> (0x11)	00	011	0	0	1
<i>AND</i> (0x12)					
<i>OR</i> (0x13)					
<i>XOR</i> (0x14)					
<i>SHL</i> (0x20)					
<i>SHR</i> (0x21)					

2. Implemente en VHDL a nivel de abstracción RTL, la Unidad de Decodificación, **utilizando sentencias concurrentes**. Mencione si el circuito implementado es secuencial o combinacional, justificando la respuesta.
3. Considerando que se cuenta con un banco de registros, *regs*, como el descrito en la siguiente entidad:

```
entity regs is
  Port ( clk : in  STD_LOGIC;
        rst : in  STD_LOGIC;
        we : in  STD_LOGIC;
        rd : in  STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0);
        rs : in  STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0);
        din : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
        dout : out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0));
end regs;
```

Utilizando el componente *regs*, describa en VHDL el código que debe incluirse en el diseño del procesador para la implementación del banco de registro requerido. Nota: Se adjunta la versión completa del banco de registro, *regs*.

4. Determine la frecuencia de operación (frecuencia de reloj) óptima en que puede trabajar el procesador. Considere los siguientes tiempos
  - Tiempo de ROM:  $T_{ROM} = 5 \text{ ns}$
  - Tiempo Multiplexores de 2 entradas de 32 bits:  $T_{Mux2\_32} = 2 \text{ ns}$ ;
  - Tiempo de demultiplexor de dos salidas de un bit:  $T_{Dmux2\_1} = 2 \text{ ns}$ ;
  - Tiempo de Unidad de Decodificación:  $T_{Decode} = 4 \text{ ns}$
  - Tiempo de suma (usado en el *PC*):  $T_{Add} = 5 \text{ ns}$
  - Tiempo de ALU:  $T_{ALU} = 12 \text{ ns}$
  - Tiempo de registros: tiempo de set,  $t_s = 0.2 \text{ ns}$ ; tiempo de propagación,  $t_p = 0.8 \text{ ns}$ ; y tiempo del holding,  $t_h = 0.02 \text{ ns}$ .
5. Dado el siguiente programa, y considerando que todos los registros del procesador se encuentran inicializados en cero:
 

```
ldi 3
add r1, r0
ldi 5
add r2, r1
sub r3, r2
and r4, r1
xor r5, r1
or r7, r1
mov r14, r3
out r2
out r3
out r4
out r5
out r7
out r14
```

  - a. Determine para cada ciclo de reloj, cuales son los registros que se actualizan, y el valor. Solo se debe especificar los registros correspondientes a los datos.
  - b. Describir el contenido ROM para la ejecución de este programa, indicando celda y contenido.